



Architektura komputerów Wykład 2

Jan Kazimirski



Elementy techniki cyfrowej



Plan wykładu

- Algebra Boole'a
- Podstawowe układy cyfrowe – bramki
- Układy kombinacyjne
- Układy sekwencyjne



Algebra Boole'a

- Stosowana do projektowania i analizy cyfrowych układów logicznych
- Nazwa pochodzi od nazwiska brytyjskiego matematyka – George Boole'a, który zaproponował podstawowe zasady tej algebry
- Wykorzystanie w technice cyfrowej – Claude Shannon (1938)



Algebra Boole'a c.d.

- Posiada przynajmniej 2 elementy (oznaczymy je jako 0 i 1).
- Posiada zdefiniowane operacje
 - Sumy (suma logiczna) '+'
 - Iloczynu (iloczyn logiczny) '*'
 - Negacja '-' lub „~'



Suma logiczna

- Operator sumy logicznej (OR)
- Operator 2-argumentowy
- Tabela prawdy:

p	q	p+q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Iloczyn logiczny

- Operator iloczynu logicznego
- Operator 2-argumentowy
- Tabela prawdy:

p	q	$p*q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Negacja

- Operator negacji
- Operator 1-argumentowy
- Tabela prawdy:

p	$\sim p$
0	1
1	0



Funkcja XOR

- Różnica symetryczna
- Operator 2-argumentowy
- Tablica prawdy:

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Aksjomaty algebry Boole'a

- Element neutralny: $x+0=x$, $x*0=0$
- Uzupełnienie: $x+(\sim x)=1$, $x*(\sim x)=0$
- Przemienność: $x+y=y+x$, $x*y=y*x$
- Łączność:
 $(x+y)+z=x+(y+z)$,
 $(x*y)*z=x*(y*z)$
- Rozdzielność:
 $x*(y+z)=(x*y)+(x*z)$
 $x+(y*z)=(x+y)*(x+z)$



Własności algebry Boole'a

- $x+x=x$, $x*x=x$
- $x+1=1$, $x*0=0$
- Prawa de Morgana:
 $\sim(x+y)=(\sim x)*(\sim y)$, $\sim(x*y)=(\sim x)+(\sim y)$
- $x+(x*y) = x$, $x*(x+y)=x$
- $\sim(\sim x)=x$



Wyrażenia i funkcje logiczne

- **Wyrażenie logiczne** – ciąg zer, jedynek i symboli logicznych rozdzielonych operatorami

$$(x * 1) + (x * y) * (\sim(x * z))$$

- **Funkcja logiczna** – funkcja zmiennych logicznych

$$F(x, y, z)$$



Tabela prawdy

a	b	c	$F=a * b * c$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



Funkcje logiczne c.d.

- Dla danej liczby argumentów można stworzyć nieskończenie wiele wyrażeń logicznych
- Dla danej liczby argumentów (N) istnieje określona liczba funkcji logicznych
 - N=2 - 16 funkcji
 - N=3 - 256 funkcji
 - N=4 - 65536 funkcji



Zapis funkcji logicznej

1. Odpowiednie wyrażenie logiczne
2. Tabela prawdy
3. Określenie zbiorów argumentów dla których wartość funkcji wynosi 1 lub 0



Ćwiczenie

Zapisać funkcję logiczną opisywaną wyrażeniem $f(x,y,z) = (x+y) * (\sim(y*z))$ w postaci tabeli prawdy oraz w postaci zbioru wartości x,y,z , dla których wartość funkcji wynosi 1.



Funkcje logiczne 2 zmiennych

0. Zero – zawsze zwraca zero
1. Logiczne NOR – $(a+b)'$
2. Zakaz $a*b'$
3. Not b – niezależnie od a zwraca b'
4. Zakaz $b*a'$
5. Not a – niezależnie od b zwraca a'
6. XOR – a różne od b
7. NAND – $(a*b)'$
8. AND
9. NOR wyłączające (NOT XOR)
10. Kopia a – zwraca zawsze a
11. Implikacja – z b wynika a – $a+b'$
12. Kopia b – zwraca zawsze b
13. Implikacja – z a wynika b – $b+a'$
14. OR
15. Jeden – zawsze zwraca jedynkę



Formy kanoniczne

- Funkcja logiczna może być przedstawiona w postaci wyrażenia logicznego na nieskończenie wiele sposobów.
- W celu standaryzacji wprowadzono formy kanoniczne funkcji logicznej:
 - Suma termów minimalnych
 - Iloczyn termów maksymalnych



Formy kanoniczne c.d.

- Suma termów minimalnych
 - Term minimalny – zmienna lub iloczyn kilku zmiennych wejściowych
 - Dla zmiennych a i b : a , b , a' , b' , ab , $a'b$, ab' , $a'b'$
 - Kanoniczną postać funkcji - suma termów minimalnych.
- Iloczyn termów maksymalnych
 - Term maksymalny – suma wszystkich zmiennych wejściowych (zanegowanych lub nie)
 - Kanoniczną postać funkcji - iloczyn termów maksymalnych
 - Np. $(a+b+c)*(a'+b+c)*(a+b'+c)$



Minimalizacja zapisu funkcji logicznej

- Problem często spotykany w technice cyfrowej
- Dana funkcja logiczna (forma kanoniczna lub tabela prawdy). Należy zapisać ją jak najprościej
- Metody minimalizacji:
 - Metoda algebraiczna
 - Metoda map Karnaugh
 - Algorytm Quina - McCluskeya




Podstawowe układy cyfrowe – bramki


- Wykorzystywane do realizacji funkcji przetwarzania w komputerze.
- Realizują podstawowe operacje logiczne.
- Zbudowane są z nich bardziej zaawansowane elementy cyfrowe

Podstawowe bramki logiczne


• Bramka OR $F = a + b$

 


• Bramka AND $F = a * b$

 


• Bramka NOT $F = a'$

 

• Bramka NAND $F = (a * b)'$

 


• Bramka NOR $F = (a + b)'$

 


Realizacja funkcji logicznych za pomocą bramki NAND


- Funkcja NOT

 

- Funkcja AND

 

- Funkcja OR

 



Ćwiczenie

Za pomocą tabeli prawdy pokazać, że układy pokazane na poprzednim slajdzie realizują funkcje NOT, AND i OR



Układy kombinacyjne


- Zbiór wzajemnie połączonych bramek
- Zawiera N wejść i M wyjść binarnych
- Stan wyjść zależy tylko i wyłącznie od stanu wejść
- Opis układu:
 - Tablica prawdy
 - Schemat graficzny połączeń bramek
 - Funkcja Boole'a



Multiplekser

- Układ posiadający wiele wejść ($D_0 \dots D_n$), jedno wyjście F , oraz linie sterujące ($S_0 \dots S_m$).
- Na wyjście dostarczany jest sygnał z jednego wybranego wejścia
- Wartość linii sterujących decyduje które wejście zostanie powielone na wyjściu.
- Używany do sterowania przepływem sygnałów i danych

Multiplexer

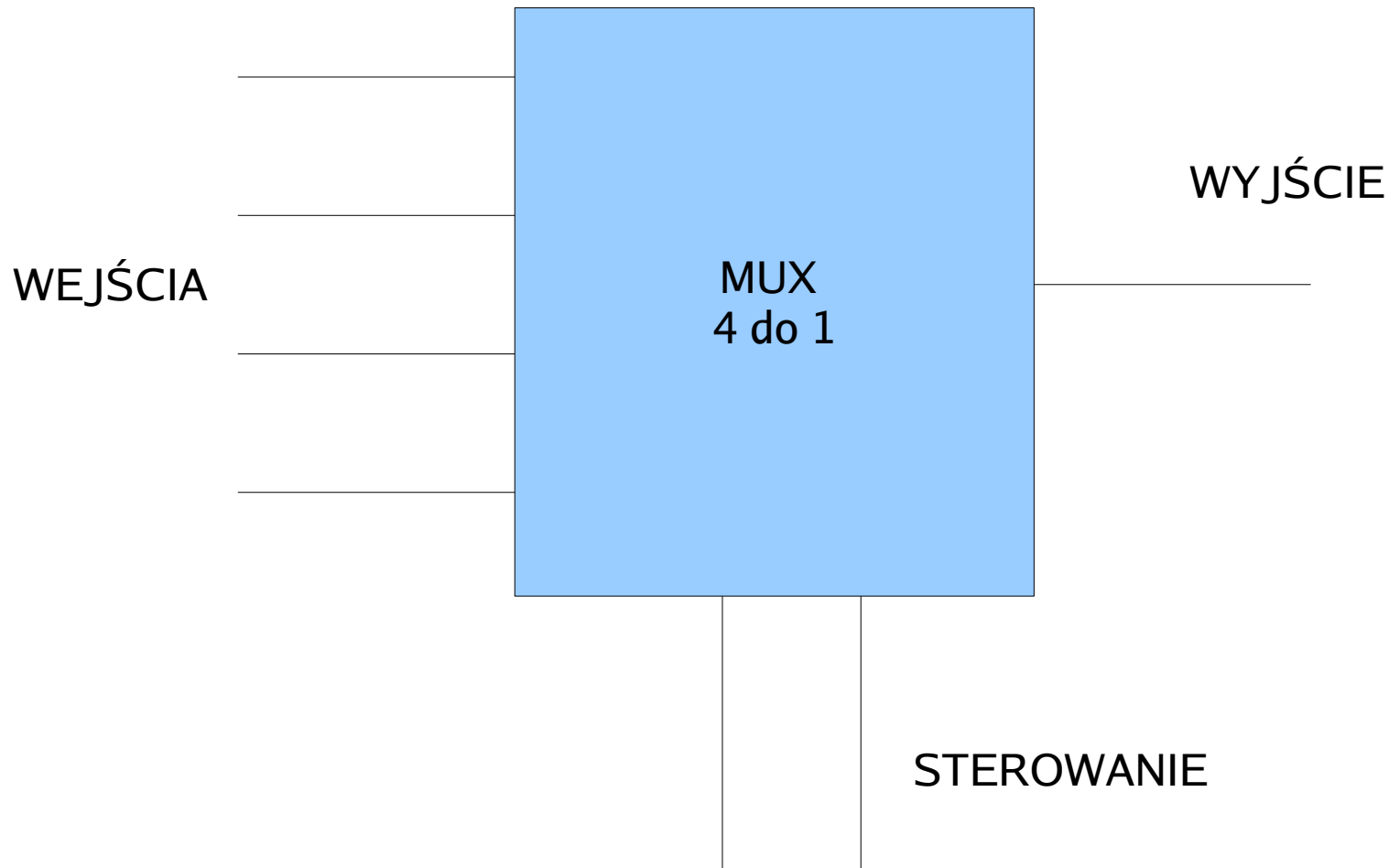



Multiplexer

S0	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3




Dekoder

- Posiada N wejść sterujących i 2^N wyjść.
- Zależnie od kombinacji stanów wejść sygnał wysyłany jest jedno określone wyjście
- Stosowany do sterowania wyświetlaczami LED, dekodowania adresów pamięci lub instrukcji maszynowych



Dekoder

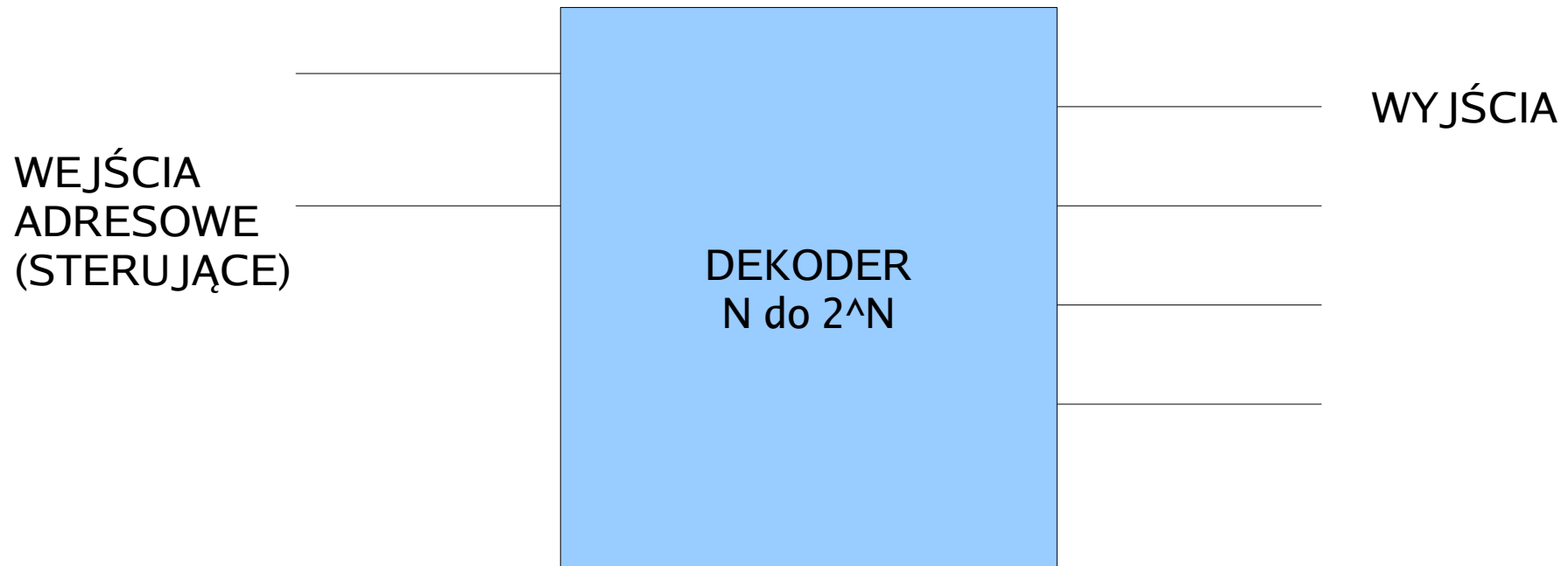




Demultiplexer

- Dekoder z dodatkowym wejściem danych
- Zależnie od kombinacji stanów sygnałów sterujących, dane przekazywane są do wybranego wyjścia
- Linia danych może być również stosowana do aktywacji układu (np. przez impuls zegarowy)

Demultiplexer

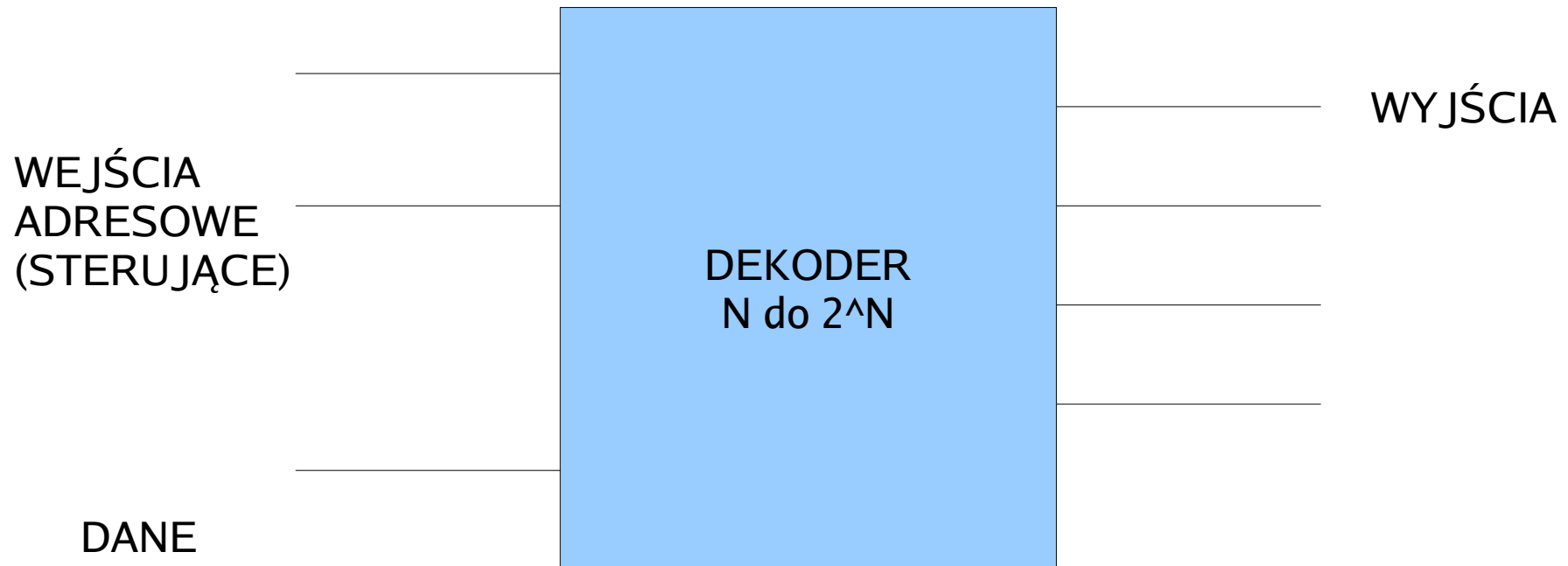




Półsumator i Sumator

- Półsumator
 - Dwie linie wejściowe
 - Dwie linie wyjściowe – suma, oraz przeniesienie
- Sumator
 - Do linii wejściowych dodana jeszcze jedna (suma 3-bitowa) – przeniesienie z poprzedniej sumy bitowej



Sumator 4-bitowy

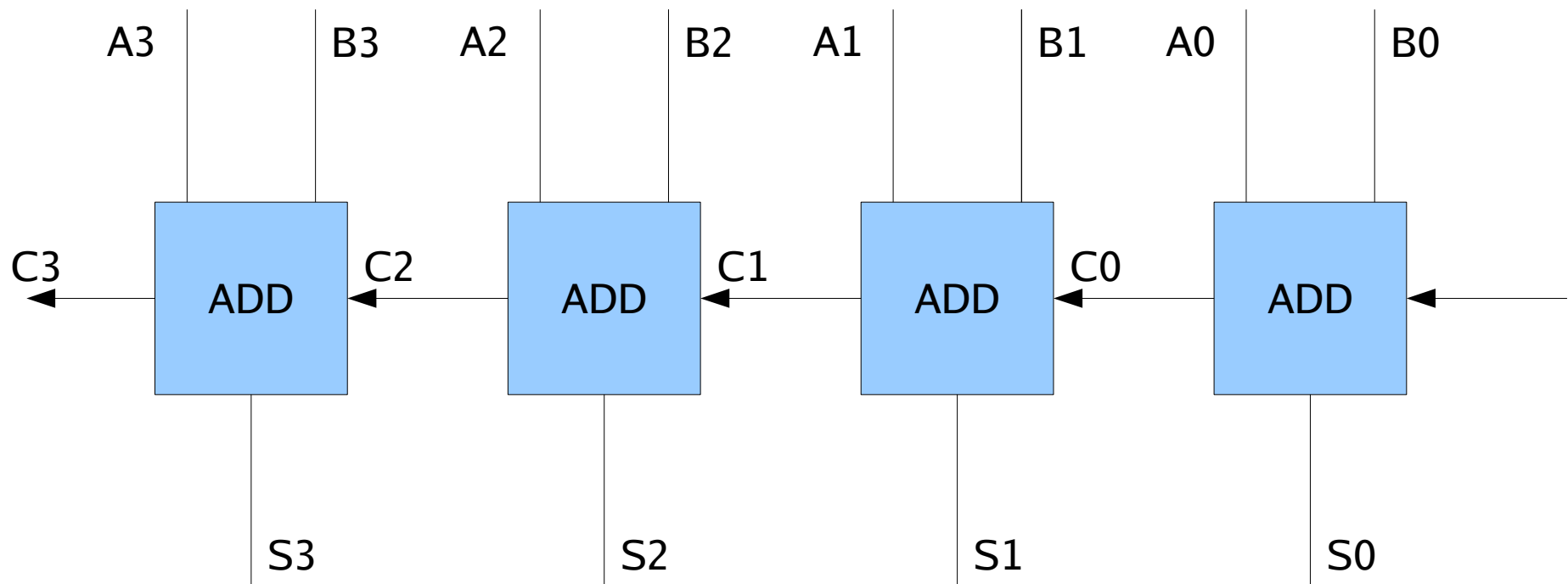



Układy sekwencyjne

- Układy „z pamięcią” - układy których aktualny stan zależy od stanu wejść oraz poprzedniego stanu układu.
- Przykłady:
 - Przerzutniki
 - Rejestry
 - Liczniki




Przerzutniki

- Układy dwustabilne – mogą utrzymywać się w jednym z dwóch stanów.
- Sygnał wejściowy zmienia stan przerzutnika
- Przykład „komórki pamięci”
- Zwykle mają dwa wyjścia – Q i Q' (zanegowane Q)

Przerzutnik S/R

S	R	Q(t+1)
0	0	Q(T)
0	1	0
1	0	1
1	1	?

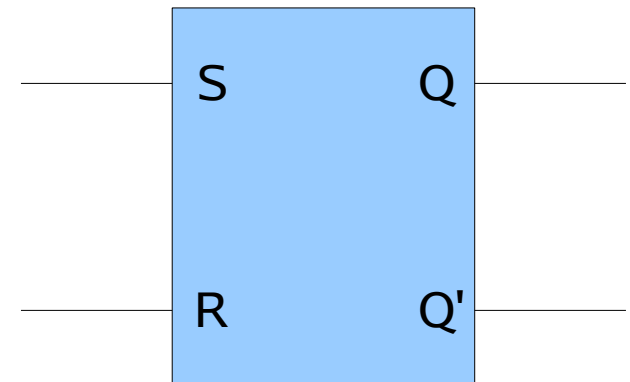



Przerzutnik D

- Układ opóźniający
- Ma tylko jedno wejście danych oraz wejście sygnału zegarowego
- Układ „zapamiętuje” bit danych z wejścia
- Stosowany np. do realizacji rejestrów lub liczników



Przerzutnik J/K

- Podobny do przerzutnika S/R
- Dwa wejścia informacyjne J,K
- Sygnał zegarowy (praca synchroniczna)
- Może mieć asynchroniczne wejścia R,S
- Wyjścia Q i Q'
- Wejście K – kasujące, J - „jedynkujące”
- Stany wysokie J,K – negowanie Q




Rejestry

- Służą do przechowywania danych we wnętrzu procesora
- Jedno- lub wielobitowe
- Typy rejestrów:
 - Równoległe
 - Przesuwne




Rejestr równoległy

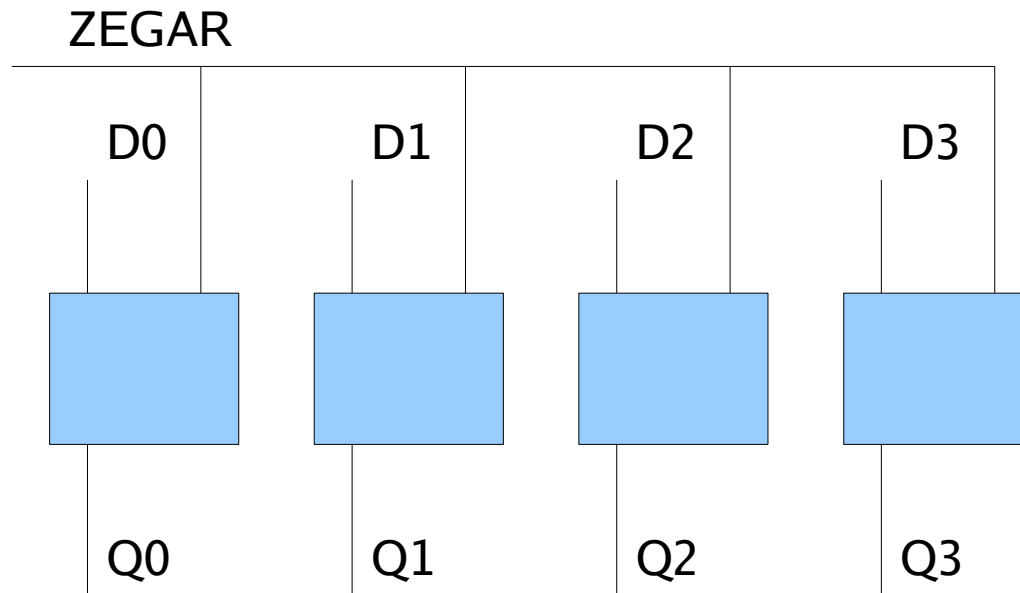

4-bitowy rejestr
równoległy
zrealizowany za
pomocą
przerzutników
typu D

Rejestr przesuwny

 

4-bitowy rejestr przesuwny zrealizowany za pomocą przerzutników typu D



Liczniki

- Rejestr, którego zawartość może być zwiększana o jeden
- Po osiągnięciu maksymalnej wartości licznik jest zerowany
- Przykład: licznik rozkazów (PC) w procesorze



Podsumowanie

- W technice cyfrowej wykorzystuje się algebrę Boole'a i operatory logiczne
- Podstawowym elementem techniki cyfrowej są bramki
- Z bramek budowane są bardziej złożone elementy cyfrowe – układy kombinacyjne i sekwencyjne